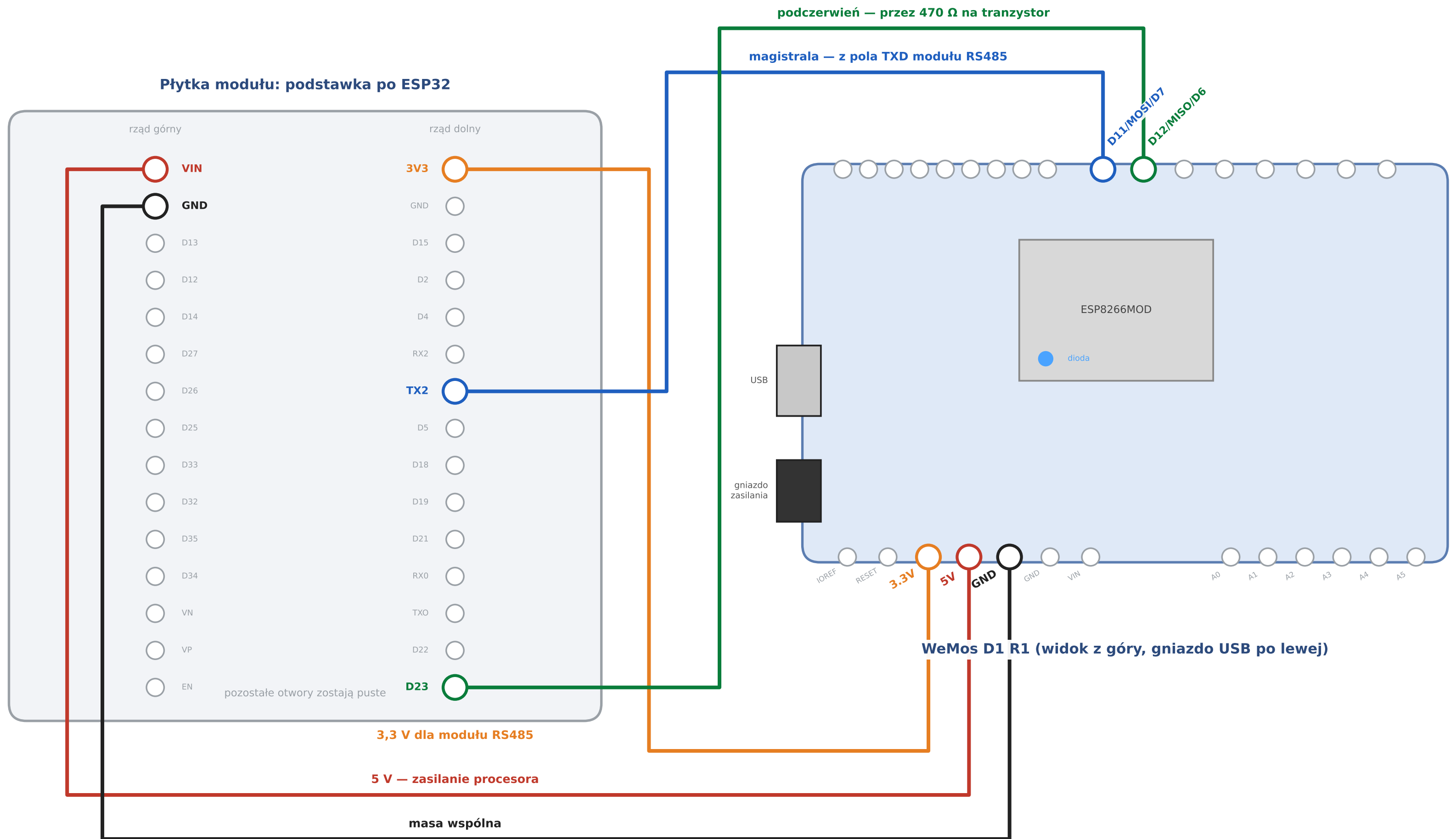


Moduł v2 na WeMos D1 R1 — pięć przewodów

Przewody męsko-męskie: jeden koniec w otwór podstawki po procesorze ESP32, drugi w gniazdo listwy WeMosa.



Czego nie podłączamy i o czym pamiętać

- Otwór RX2 (wejście nadajnika modułu RS485) i otwór D4 (kierunek) zostają puste: moduł nigdy nie nadaje na magistralę, a pole EN jest na module zwarte drutem do masy.
- Zasilanie: przetwornica 5,00 V → gniazdo 5V. Wariant awaryjny: 12 V z żółtej żyły prosto na gniazdo VIN WeMosa (tak pracowała dawna sonda) — ale nigdy z obu źródeł naraz.
- Nigdy USB i zasilanie z płytki jednocześnie. Wtyk do gniazda COM-MANUAL wpinać przy wyłączonej jednostce.
- WeMos jest wielkości Arduino Uno i ma odsłonięte luty na spodzie: podkładka z tworzywa, dystanse, klej na spód przetwornicy i na lut żółtej żyły.